

作业4

- 软件环境: Quartus Prime 18.0
- Device family: Cyclone IV E

作业内容

1. 设计 3-8 译码器
2. 8-3 优先编码器
3. 参数化的译码器
4. 参数化的编码器
5. 4 位格雷码计数器

设计译码器


3-8 译码器

代码实现:

```
`timescale 1 ns/ 1 ps
module decoder_38(
    input wire[2:0]in,
    output reg[7:0]y
);
    always@(*)
        case(in)
            3'b000: y = 8'b0000_0001;
            3'b001: y = 8'b0000_0010;
            3'b010: y = 8'b0000_0100;
            3'b011: y = 8'b0000_1000;
            3'b100: y = 8'b0001_0000;
            3'b101: y = 8'b0010_0000;
            3'b110: y = 8'b0100_0000;
            3'b111: y = 8'b1000_0000;
        endcase
endmodule
```

使用 case 实现输入输出一一对应的方式。

RTL viewer

 

使用的 testbench 与下一项相同，不重复列出

测试结果

波形图:

it/i	8	0	1	2	3	4	5	6	7	8
it/in	111	000	001	010	011	100	101	110	111	
it/y	10000000	00000001	00000010	00000100	00001000	00010000	00100000	01000000	10000000	

输出信息:

```
VSIM(pausd)> run -all
# in = xxx ---> y = xxxxxxxx
# in = 000 ---> y = 00000001
# in = 001 ---> y = 00000010
# in = 010 ---> y = 00000100
# in = 011 ---> y = 00001000
# in = 100 ---> y = 00010000
# in = 101 ---> y = 00100000
# in = 110 ---> y = 01000000
# in = 111 ---> y = 10000000
```

可知结果正确


参数化译码器

代码实现

```
`timescale 1 ns/ 1 ps
module decoder #(
    parameter n=3,
                m=1<<n
) (
    input wire[n-1:0] in,
    output reg[m-1:0] y
);
    //one-hot
    always@(*) y=1<<in; //1向左移in位
endmodule
```

其中, y 是独热码, 即有多少个状态就有多少比特, 而且只有一个比特为 1, 其他全为 0 的一种码制。

RTL VIEWER:

 

testbench:

```
`timescale 1 ns/ 1 ps
module decoder_vlg_tst();
    parameter N = 2; //改变N的值可以测试不同的译码器
    parameter M = 1<<N;
    reg [N-1:0] in;
    wire [M-1:0] y;

    decoder_coder #(.n(N), .m(M)) //更改参数
    il(
        .in(in),
        .y(y)
    );
endmodule
```

```

);

integer i;
initial
begin
    for(i=0; i<M; i=i+1) begin
        in = i; //测试0---M-1的输入
        #10;
    end
    #10 $stop; //使仿真暂停在这里，不会结束
end

initial
    $monitor("in = %b ----> y = %b ", in, y);

endmodule

```

通过改变 N 的值可以实现 $N - 2^N$ 译码器，使用 for 循环测试所有可能的输入，即 $0 \rightarrow (2^N - 1)$ ，使用 monitor 查看输出的正确性。

测试结果

测试 N = 3:

波形图:

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8
in	00000001	00000010	00000100	00001000	00010000	00100000	01000000	10000000	
y	010	100	000	001					

输出信息:

```

VSIM(pausd)> run -all
# in = 00000001 ----> y = 010
# in = 00000010 ----> y = 100
# in = 00000100 ----> y = 000
# in = 00001000 ----> y = 001
# in = 00010000 ----> y = 001
# in = 00100000 ----> y = 001
# in = 01000000 ----> y = 001
# in = 10000000 ----> y = 001

```

测试 N = 2:

波形图:

t	0	1	2	3	4
in	0001	0010	0100	1000	
y	10	00	01		

输出信息:

```

VSIM(pausd)> run -all
# in = 0001 ----> y = 10
# in = 0010 ----> y = 00
# in = 0100 ----> y = 01
# in = 1000 ----> y = 01

```

可知结果正确

设计编码器

8-3 优先编码器

代码实现

```

`timescale 1 ns/ 1 ps


```

```

module decoder_coder(
    input wire[m-1:0]in,
    output reg[n-1:0]y
);
//one-hot
always@(*)
    casez(in)
        8'b1????_???? : y = 3'b111;
        8'b01??_???? : y = 3'b110;
        8'b001?_???? : y = 3'b101;
        8'b0001_???? : y = 3'b100;
        8'b0000_1??? : y = 3'b011;
        8'b0000_01?? : y = 3'b010;
        8'b0000_001? : y = 3'b001;
        8'b0000_0001 : y = 3'b000;
        default : y = 3'b000;
    endcase
endmodule

```

RTL VIEWER

 

使用的 testbench 与下一项相同，不重复列出

测试结果

波形图：

t/#	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
t/in	00000010	00000001	00000010	00000100	00001000	00010000	00100000	01000000	10000000	
t/y	001	000	001	010	011	100	101	110	111	

输出信息：

```

VSIM(paused)> run -all
# in = 00000001 ---> y = 000
# in = 00000010 ---> y = 001
# in = 00000100 ---> y = 010
# in = 00001000 ---> y = 011
# in = 00010000 ---> y = 100
# in = 00100000 ---> y = 101
# in = 01000000 ---> y = 110
# in = 10000000 ---> y = 111

```

可知结果正确

参数化编码器

代码实现

```

module decoder_coder #(
    parameter n=3,
    m=1<<n
)(
    input wire[m-1:0]in,


```

```

        output reg[n-1:0]y
    );
    integer i;
    always@(*)
    begin:loop
        for (i=m-1;i>0;i=i-1)
            if(in[i]==1)
                begin
                    y = i;
                    disable loop; //jump out of loop
                end
            else y = 0;
        end
    endmodule

```

RTL VIEWER:

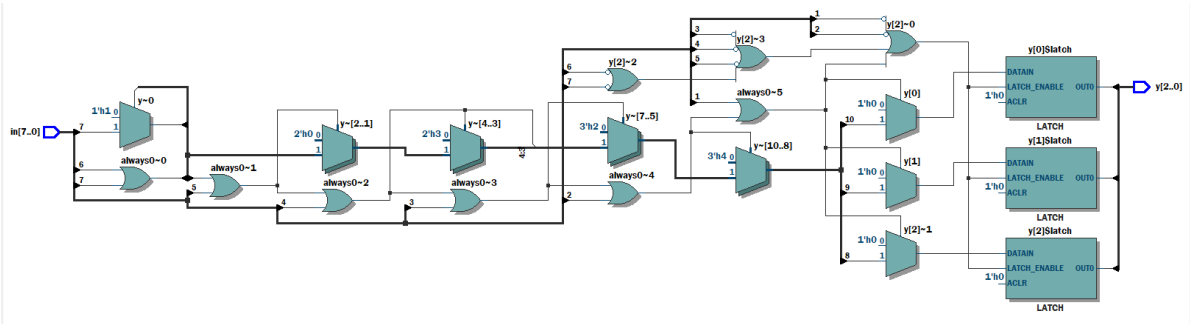

testbench:

```

`timescale 1 ns/ 1 ps
module decoder_coder_v1g_tst();
parameter N = 3;
parameter M = 1<<N;
reg [M-1:0] in;
wire [N-1:0] y;

decoder_coder #(.n(N), .m(M))
    i1 (
        .in(in),
        .y(y)
    );

integer i;
initial
begin
    for(i=0; i<M; i=i+1) begin
        in = 1<<i; //这个前面不能加延时，关键是循环的第一个不能有延时，不然会导致波形不正确
        #10;
    end

    #10 $stop;
end

initial
    $monitor("in = %b ----> y = %b ", in, y);
endmodule

```

测试结果

测试 N = 3:

波形图:

Msgs																	
t/i	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8							
t/in	00000001	00000001	00000010	00000100	00001000	00010000	00100000	01000000	10000000								
t/y	000	000	001	010	011	100	101	110	111								

输出信息:

```
VSIM(pausd)> run -all
# in = 00000001 ---> y = 000
# in = 00000010 ---> y = 001
# in = 00000100 ---> y = 010
# in = 00001000 ---> y = 011
# in = 00010000 ---> y = 100
# in = 00100000 ---> y = 101
# in = 01000000 ---> y = 110
# in = 10000000 ---> y = 111
```

测试 N = 2:

波形图:

tst/i	0	0	1	2	3			
tst/in	0001	0001	0010	0100	1000			
tst/y	00	00	01	10	11			

输出信息:

```
VSIM(pausd)> run -all
# in = 0001 ---> y = 00
# in = 0010 ---> y = 01
# in = 0100 ---> y = 10
# in = 1000 ---> y = 11
```

可知测试结果正确

设计格雷码计数器

代码实现

```
module gray_counter(
    input clk,
    input rst_n,
    output reg[3:0]gray
);
    always@(posedge clk or negedge rst_n)
        if(!rst_n) gray <= 4'b0000;
        else
            case(gray)
                4'b0000 : gray <= 4'b0001;
                4'b0001 : gray <= 4'b0011;
                4'b0011 : gray <= 4'b0010;
                4'b0010 : gray <= 4'b0110;
                4'b0110 : gray <= 4'b0111;
                4'b0111 : gray <= 4'b0101;
                4'b0101 : gray <= 4'b0100;
                4'b0100 : gray <= 4'b1100;
                4'b1100 : gray <= 4'b1101;
                4'b1101 : gray <= 4'b1111;
                4'b1111 : gray <= 4'b1110;
                4'b1110 : gray <= 4'b1010;
                4'b1010 : gray <= 4'b1011;
                4'b1011 : gray <= 4'b1001;
```

endmodule


```
timescale 1 ns/ 1 ps
module gray_counter_vlg_tst();
    reg clk;
    reg rst_n;
    wire [3:0] gray;

    gray_counter i1 (
        .clk(clk),
        .gray(gray),
        .rst_n(rst_n)
    );

    initial
    begin
        rst_n = 0;
        clk = 0;
        #5 rst_n = 1;
        #60 rst_n = 0;
        #5 rst_n = 1;
        #100 $stop;
    end

    always #5 clk = ~clk;

     initial $monitor($time,": state: %b",gray);
endmodule
```



输出信息:

```

VSIM 8> run -all
#           0: state: 0000
#           5: state: 0001
#          15: state: 0011
#          25: state: 0010
#          35: state: 0110
#          45: state: 0111
#          55: state: 0101
#          65: state: 0000
#          75: state: 0001
#          85: state: 0011
#          95: state: 0010
#         105: state: 0110
#         115: state: 0111
#         125: state: 0101
#         135: state: 0100
#         145: state: 1100
#         155: state: 1101
#         165: state: 1111

```

标红项为测试中复位信号作用的位置。

实验收获

1. \$stop 的用法

*stop*任务得作用是把 *EDA* 工具（例如仿真器）置为暂停模式，在仿真环境下给出一个交互式的命令提示符，将控制权交给用户。格式与 *finish* 类似：

当 *\$ stop* 带参数时，根据不同的参数值，系统输出的特征信息：

- 0：不输出任何信息；
- 1：输出当前仿真时刻和位置；
- 2：输出当前仿真时刻、位置和仿真过程中所用的 memory 及 CPU 时间的统计。

当 *stop* 后面不带参数时，则默认参数为 1。使用 *finish* 会在仿真时间结束时，退出仿真器，而在 *testbench* 程序最后使用 *\$ stop* 则可以使仿真暂停，便于观察输出信息。

2. 含参例化

带参数模块可以通过普通例化方式例化，如果需要在例化时更改参数值，有两种方式：

第一种，使用 *defparam* 语句

比如：

```

defparam i1.n = 2;
decoder_coder i1 (
    .in(in),
    .y(y)
);

```

第二种，例化模块时，将新的参数值写入模块例化语句

比如：

```

decoder_coder #(N, M)
i1 (
    .in(in),
    .y(y)
);

```


3. disable

quartus 的语法中不支持 break，实验中使用了 verilog 的 disable 语句。

disable 语句可以退出任何循环，也可以用来终止 task，但是必须要配合 begin...end... 指令使用。

verilog 的 disable 声明和 system verilog 的跳转声明的一个重要区别是：disable 声明适用于所有现行的 task 或者 block 的 invocation，然而 break，continue 和 return 只适用于当前的执行流程。